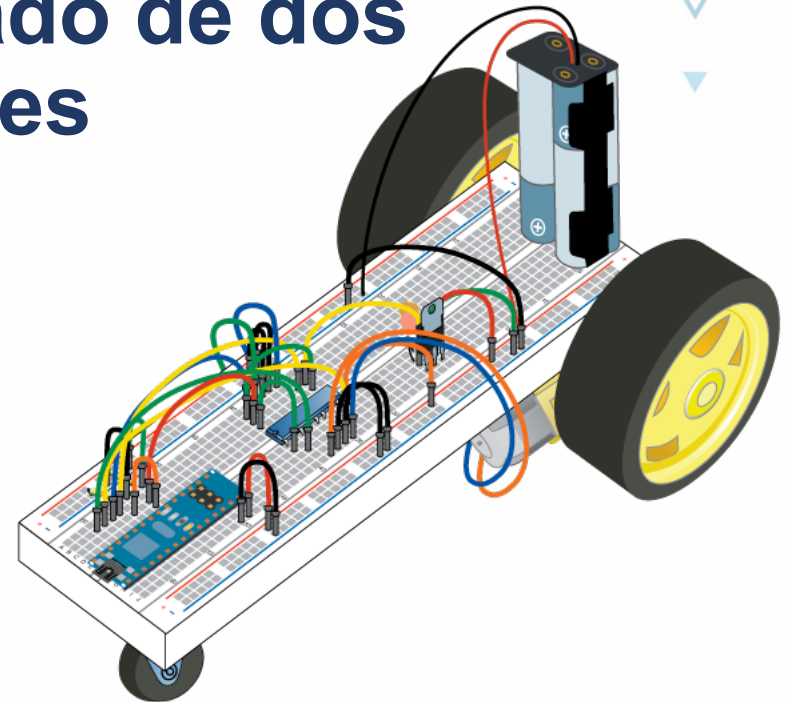





# Práctica 17

## Vehículo robotizado de dos direcciones







# Materiales

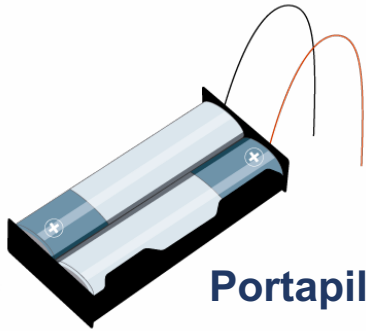


Portapilas

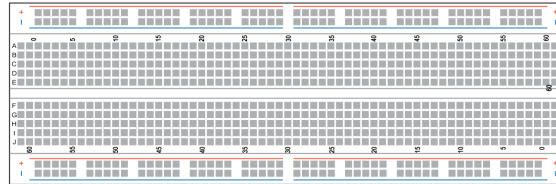


Protoboard

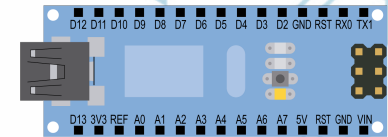

Tarjeta Arduino No. 1

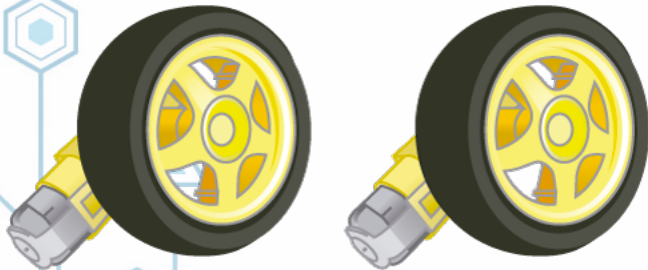


2 Motorreductores

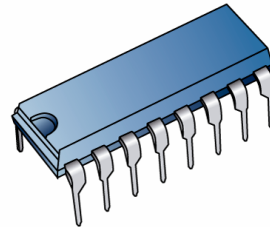

Driver de potencia  
Tipo Puente H




10 K

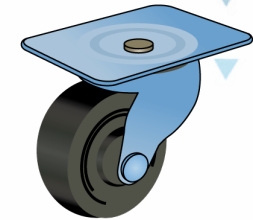


Rueda loca



Cables de distintos  
tamaños

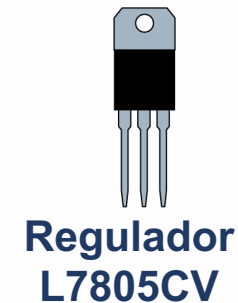

Regulador  
L7805CV

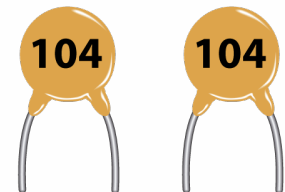


Capacitores 104



4 minutos




# Diagrama esquemático

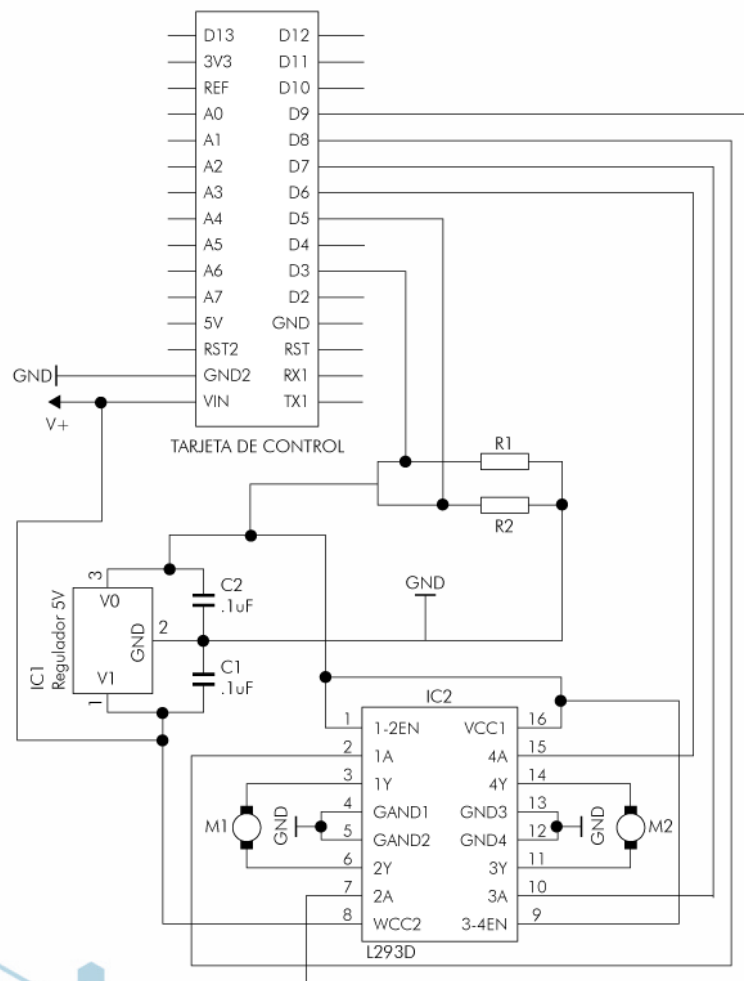

2 minutos



# Iniciamos con la protoboard

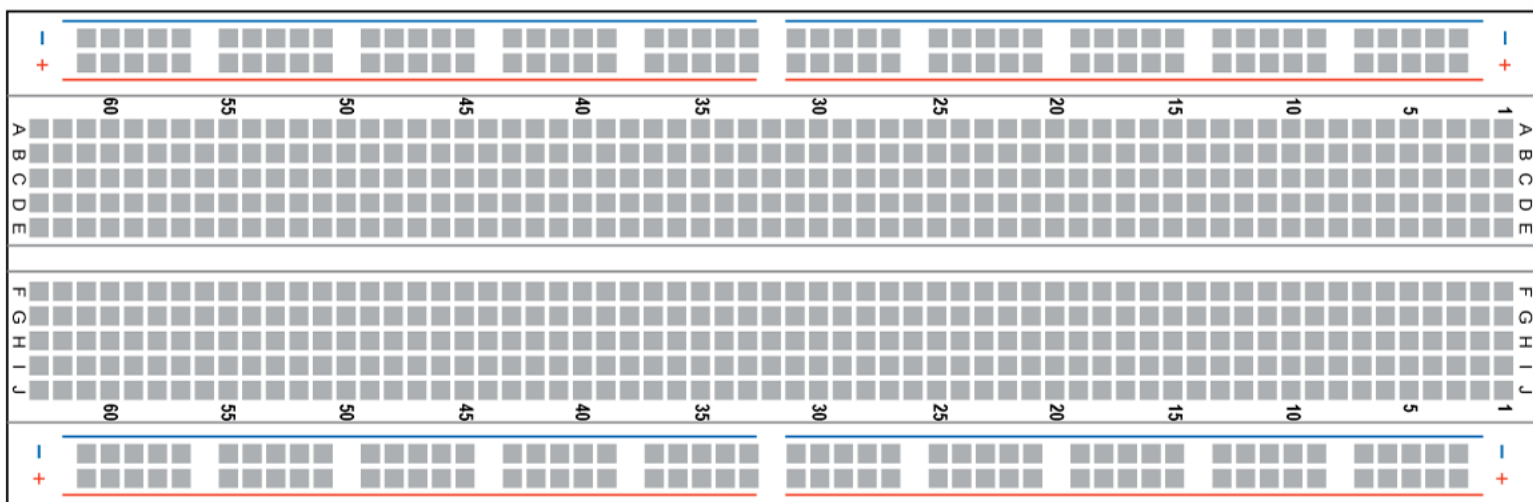


2 minutos


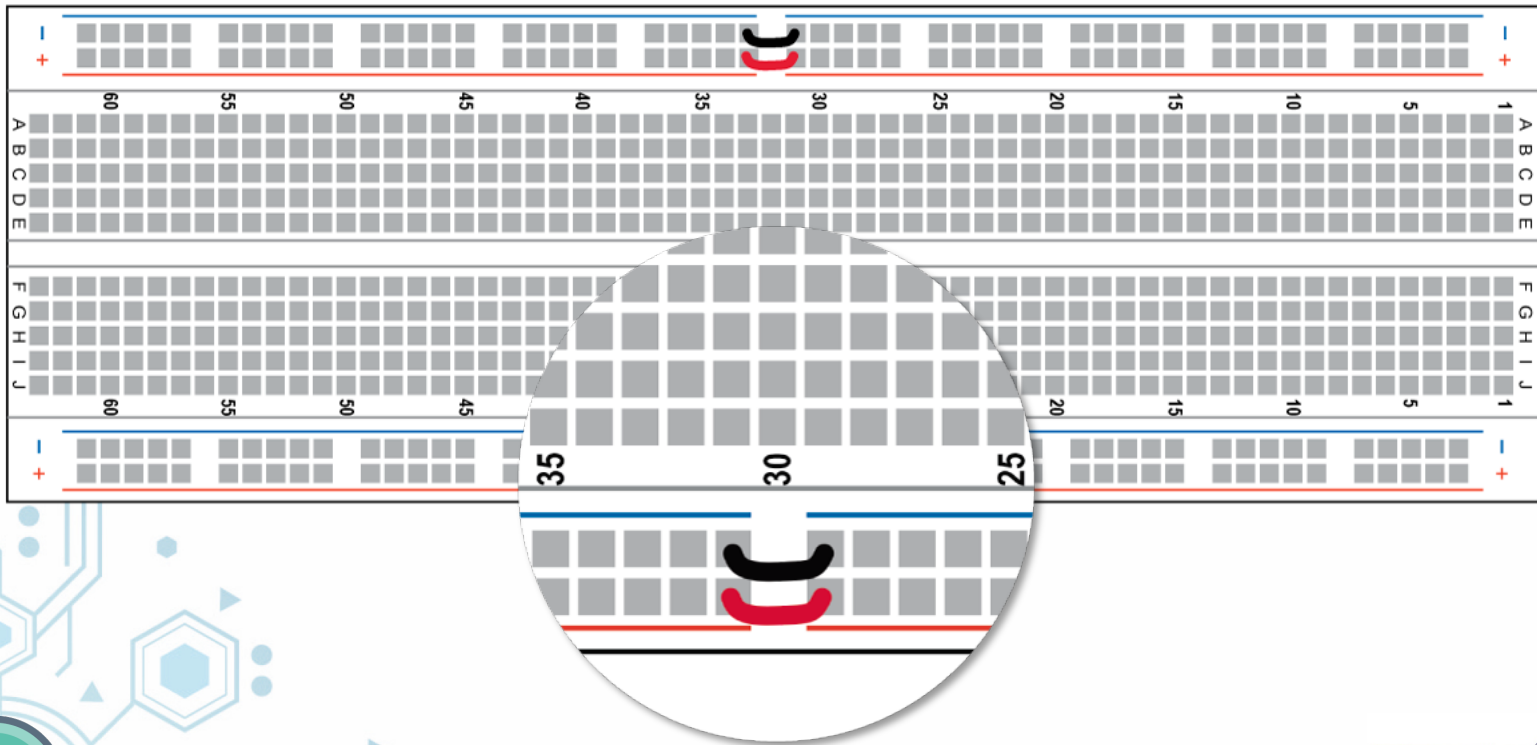
# Coloca puentes en las líneas de voltaje de ambos extremos


(si tu protoboard es continua, omite este paso)



2 minutos




# Coloca la Tarjeta Arduino

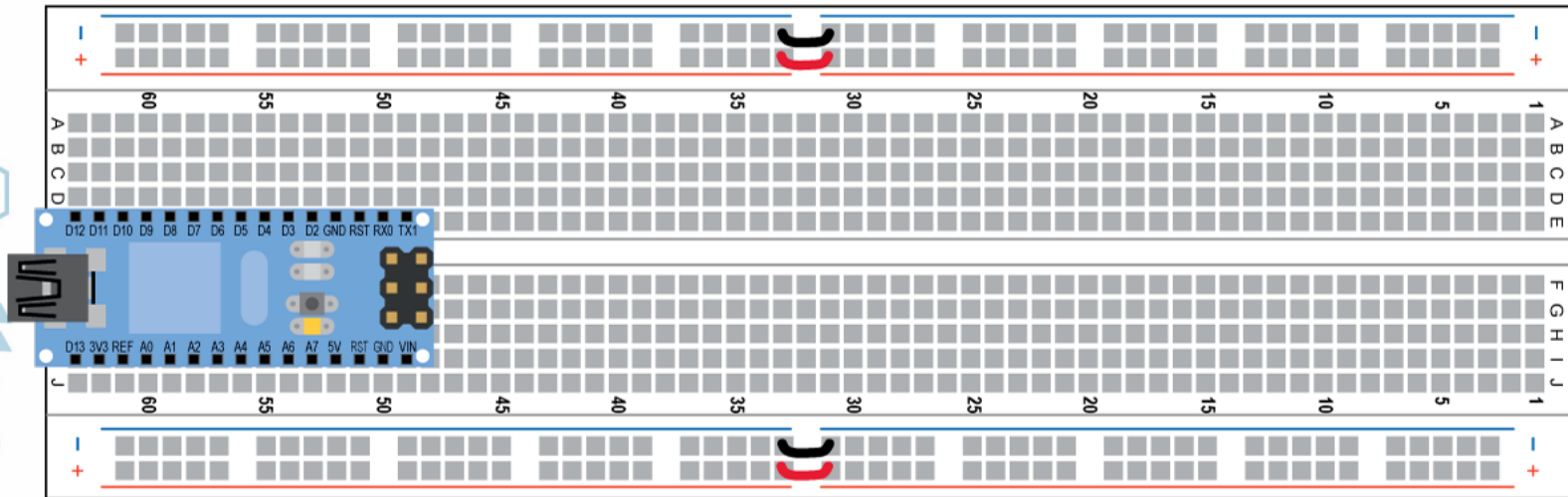

2 minutos




# Identifica las terminales

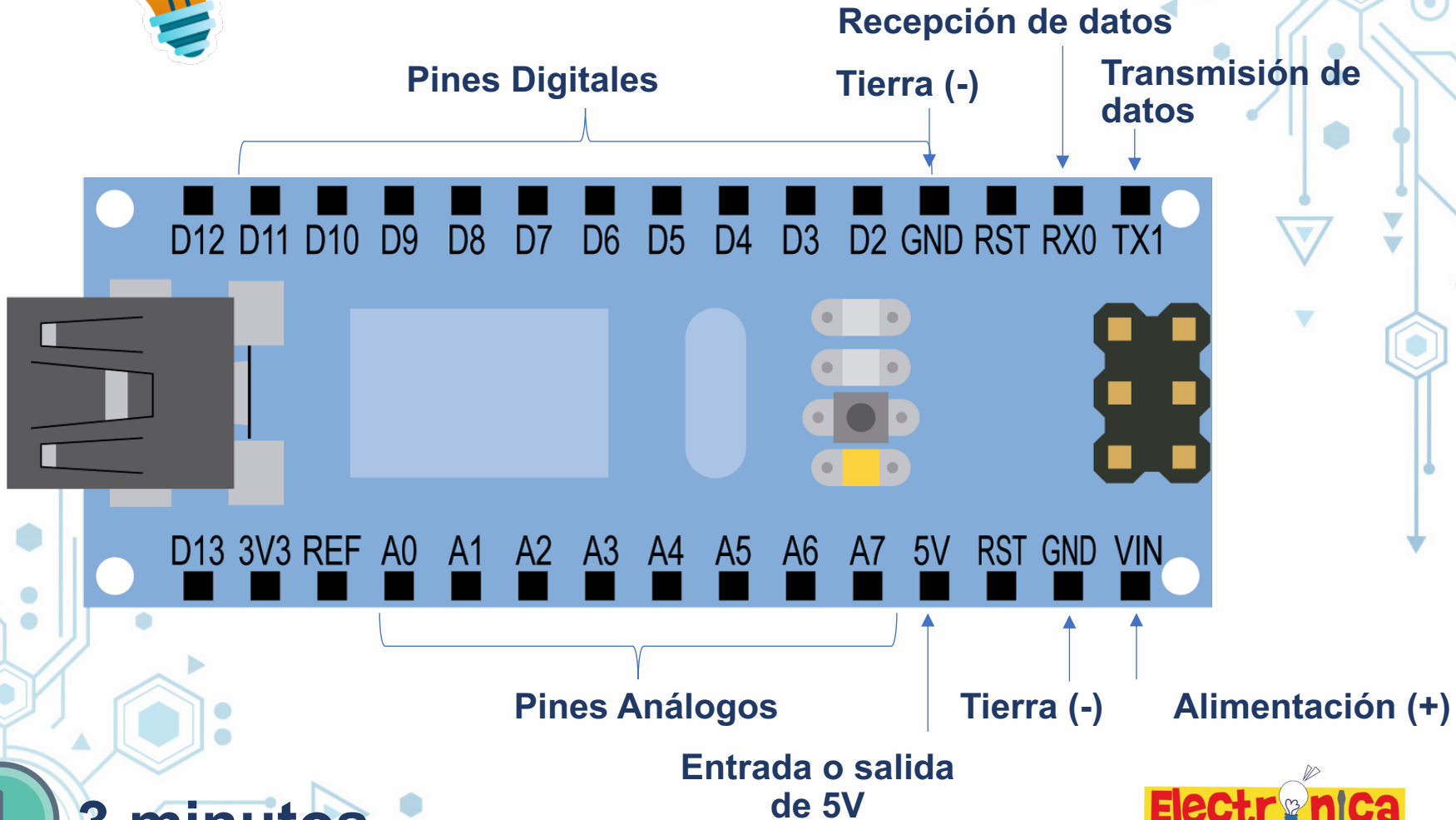

3 minutos




# Conecta el Puente H

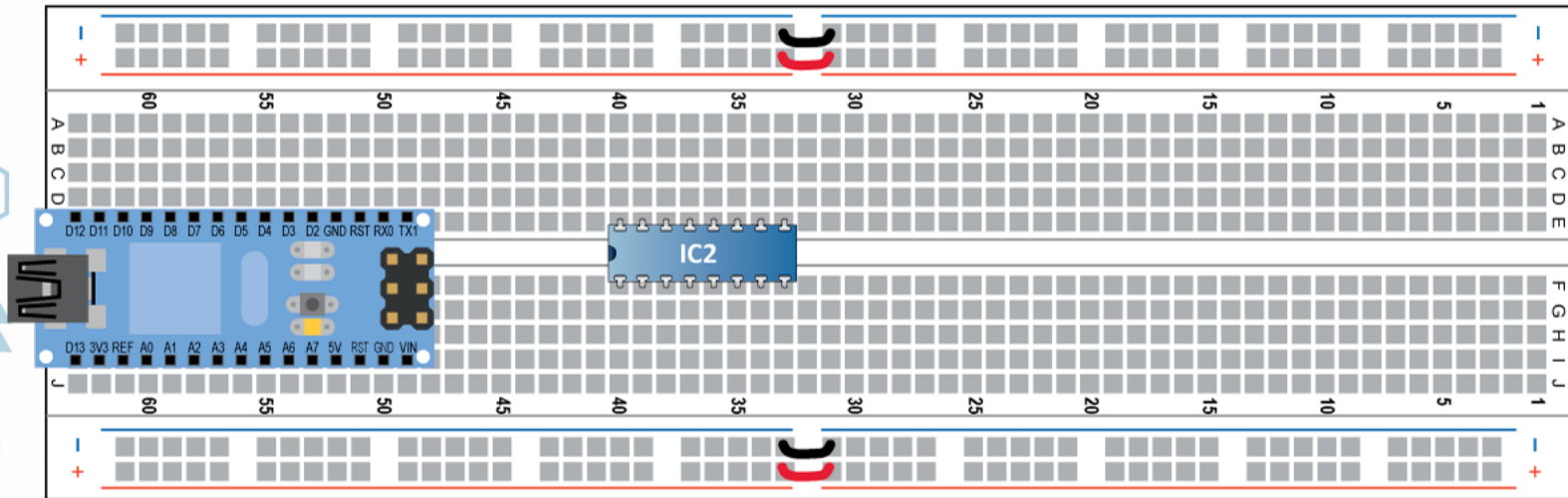

El Puente H se usa para permitir a un motor eléctrico girar en ambos sentidos, avanzar y retroceder


3 minutos

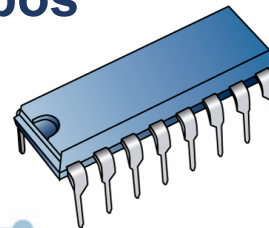



# Terminales del Puente H


Borne inicial

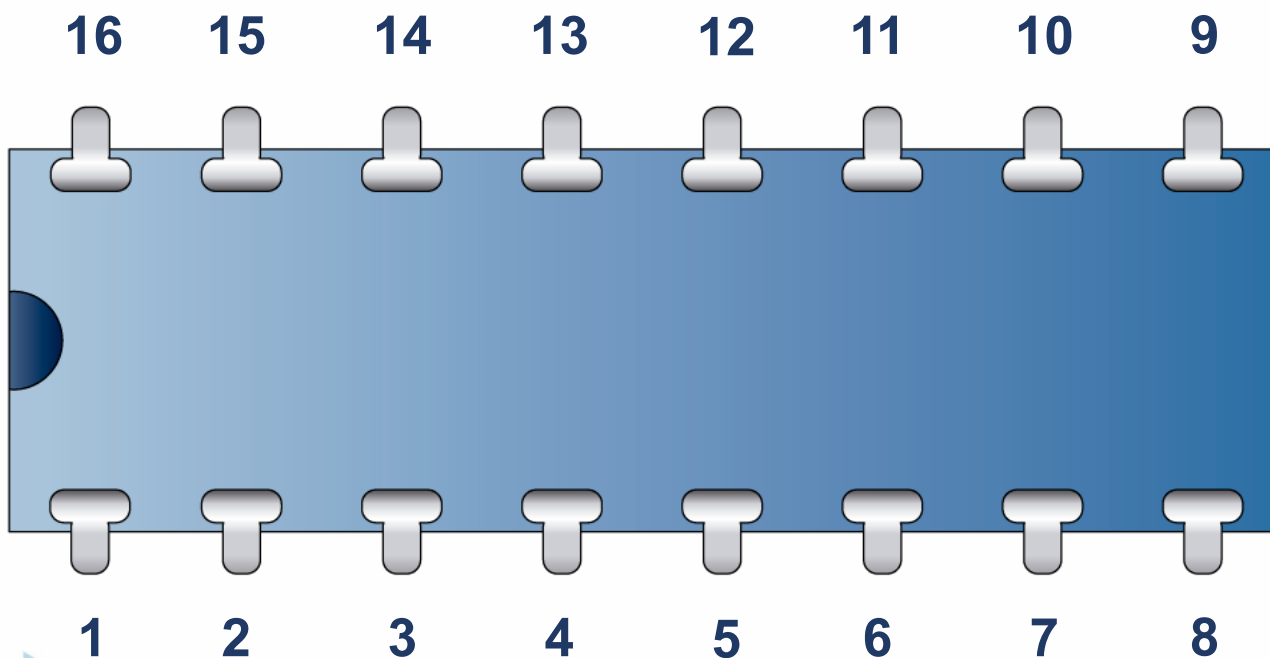

2 minutos



# Conecta las resistencias

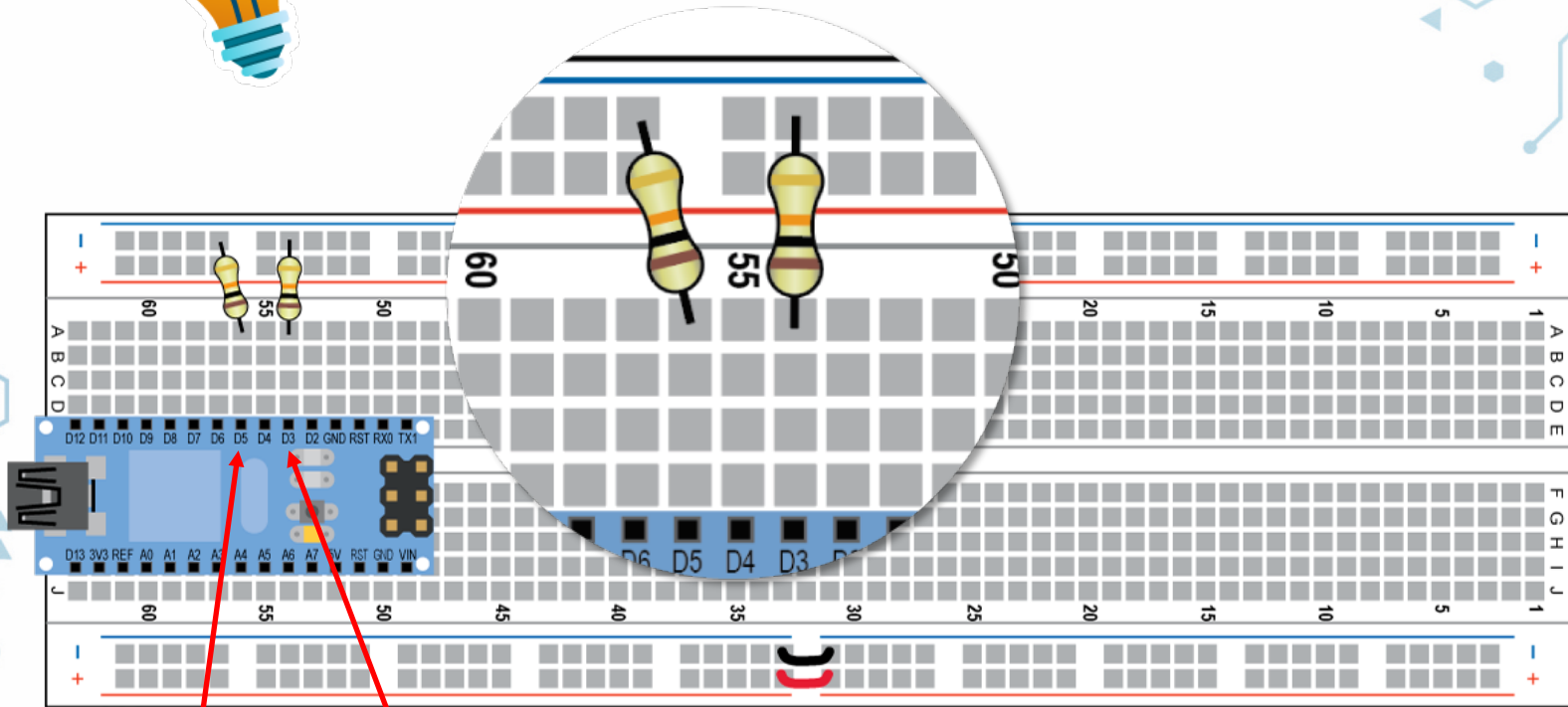

D5

D3




Resistencia 10 K  
Café, negro, naranja, dorado



3 minutos



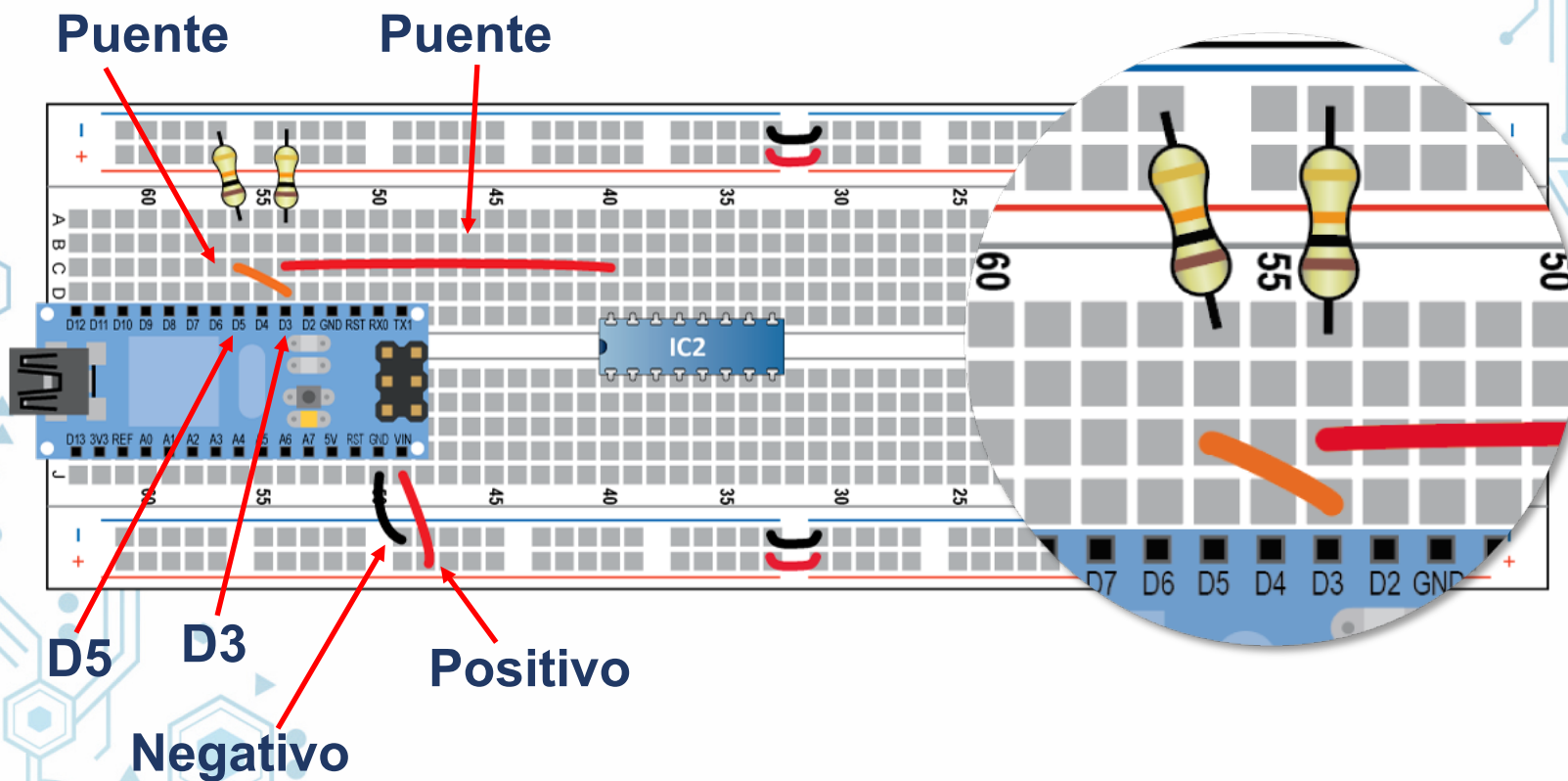
# Conecta la alimentación de la tarjeta arduino



3 minutos




# Conecta los puentes a negativo

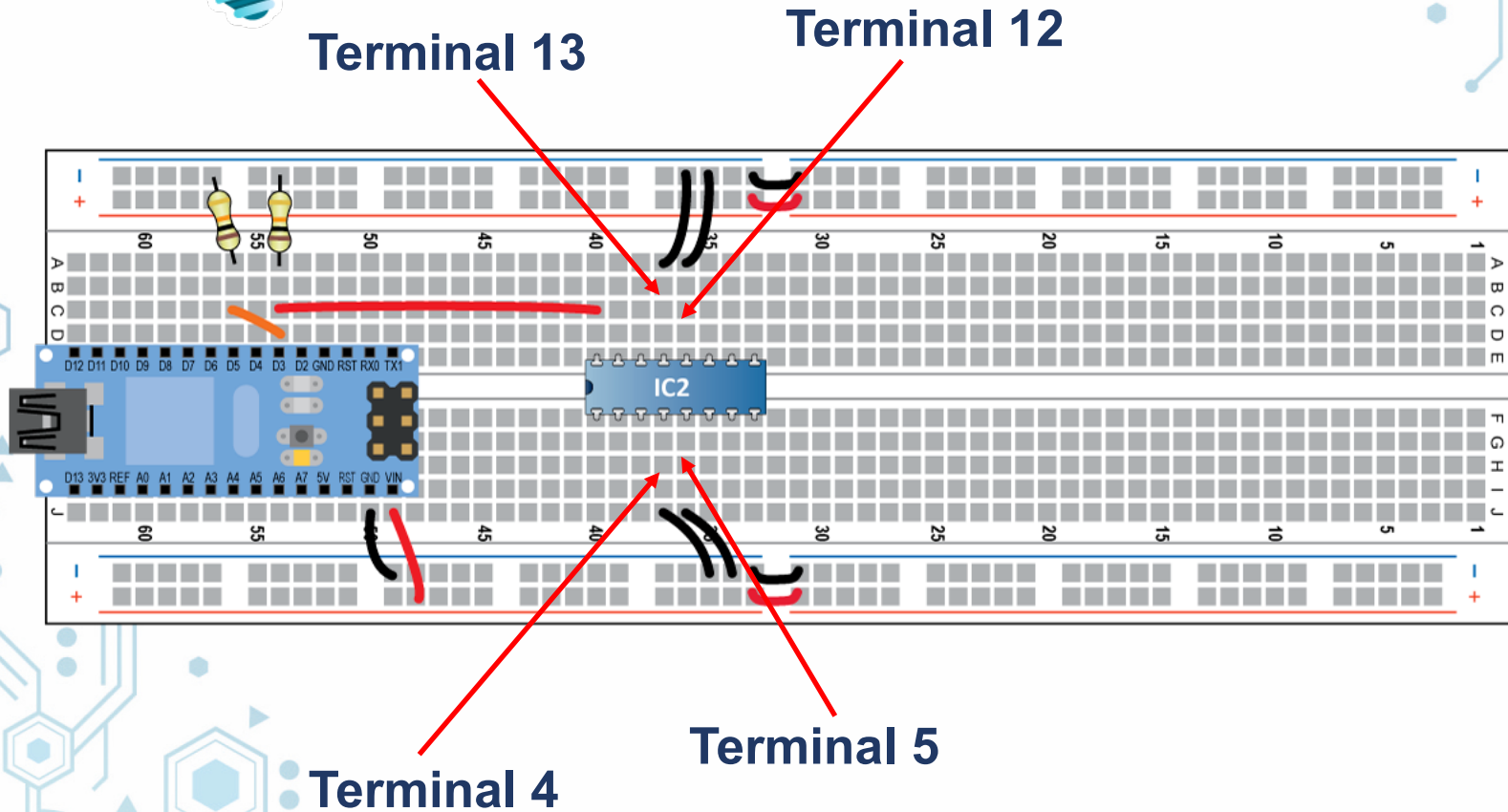

3 minutos




# Conectamos los puentes

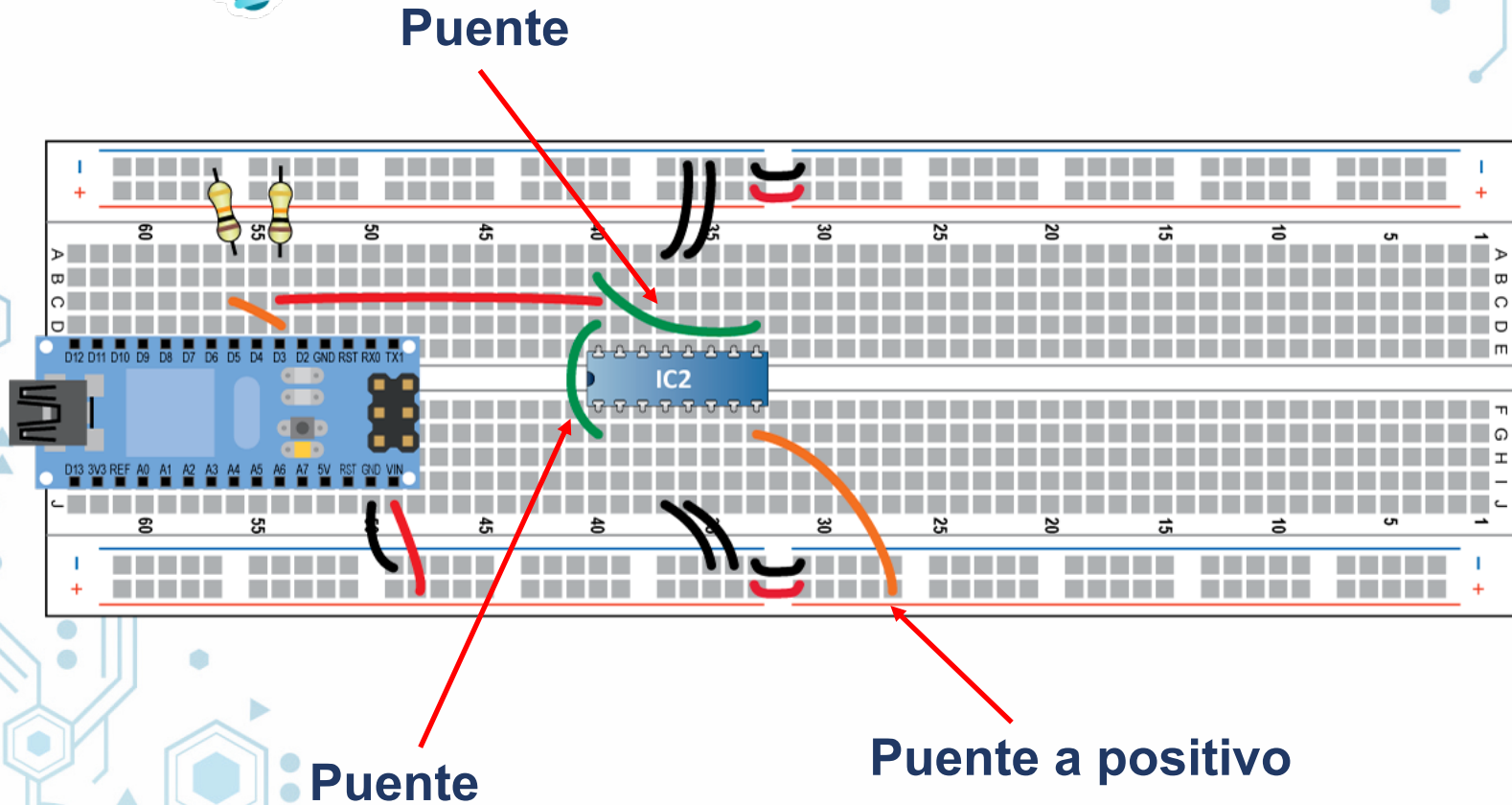


2 minutos


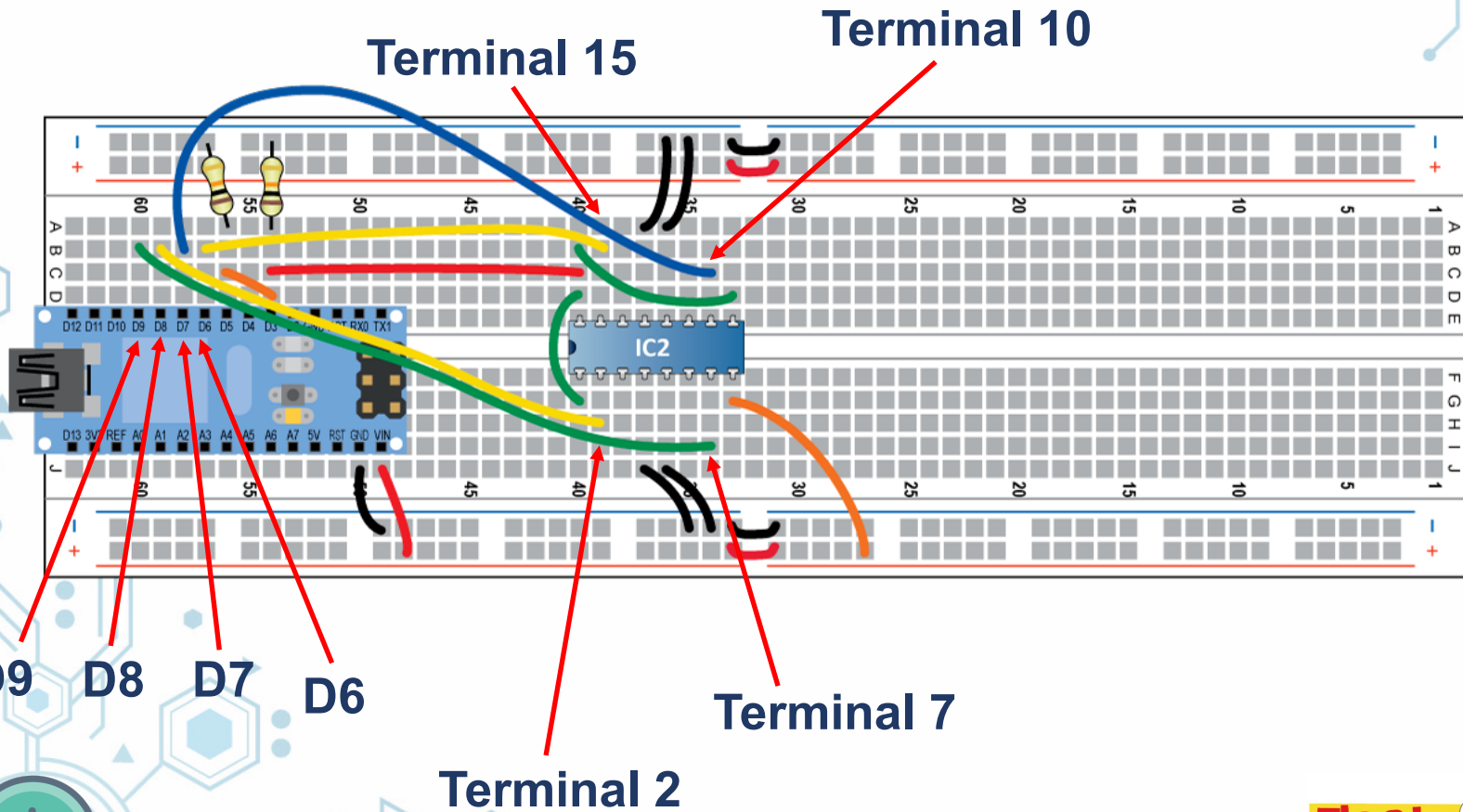
# Conectamos los puentes de la tarjeta Arduino al Puente H



2 minutos

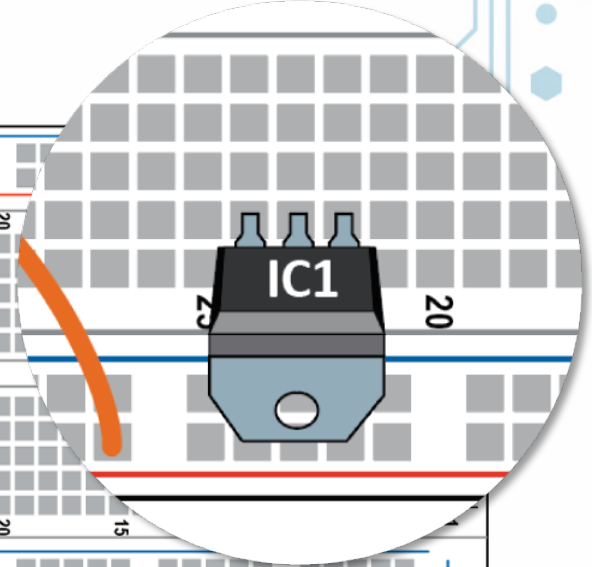

## Entrada de voltaje




## 2 minutos




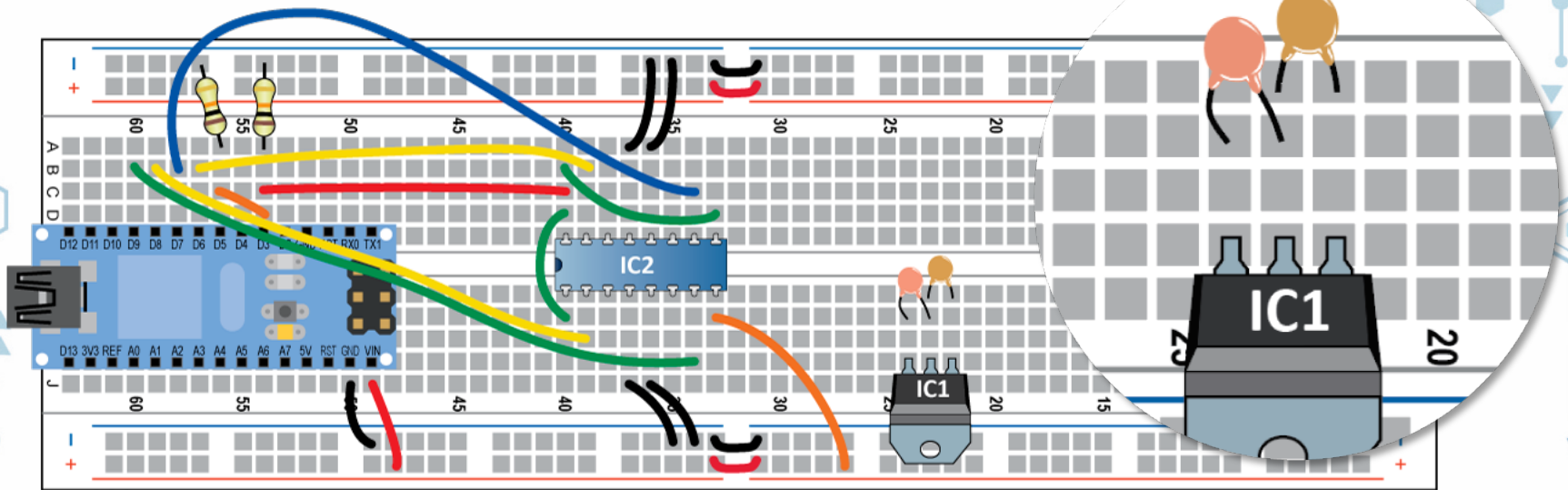
# Conecta los 2 capacitores cerámicos, en las terminales del regulador




Mejora la estabilidad del voltaje del circuito



4 minutos



# Conecta los 3 cables de alimentación del regulador

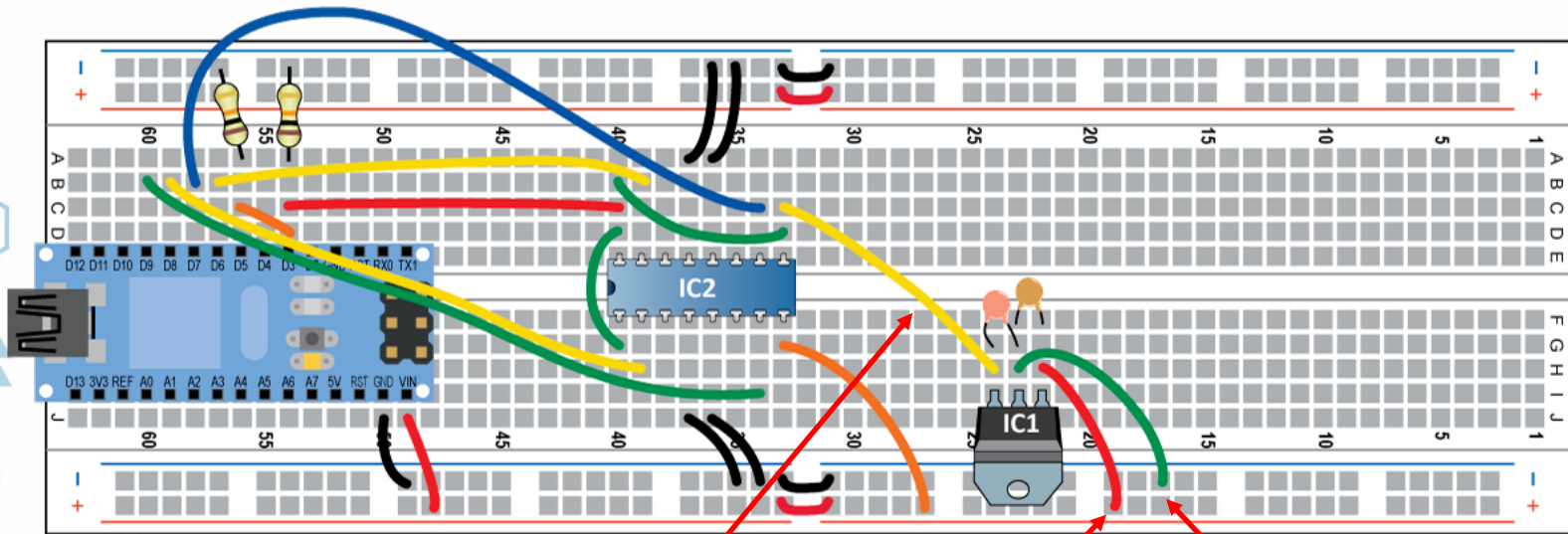

Cable 1

Cable 2


Cable 3



3 minutos



# Conectamos el primer motoreductor

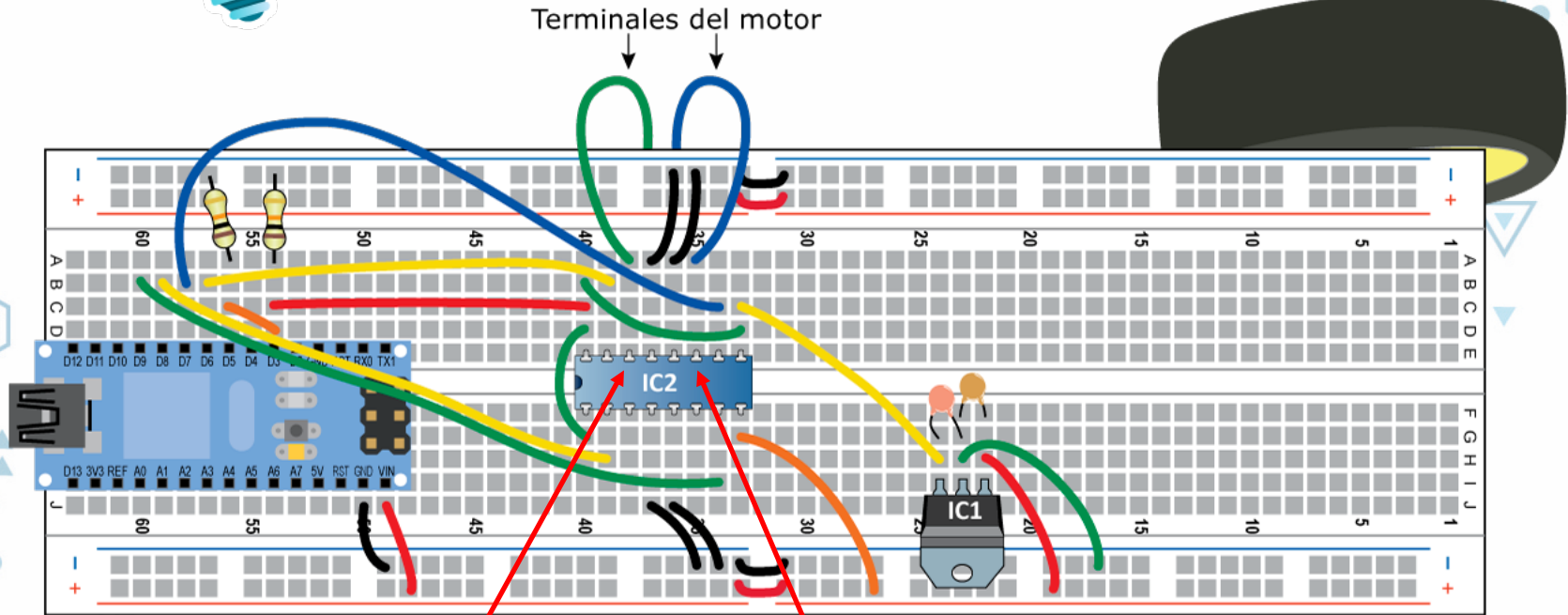


Terminal 3

Terminal 6

2 minutos




# Conectamos el segundo motoreductor

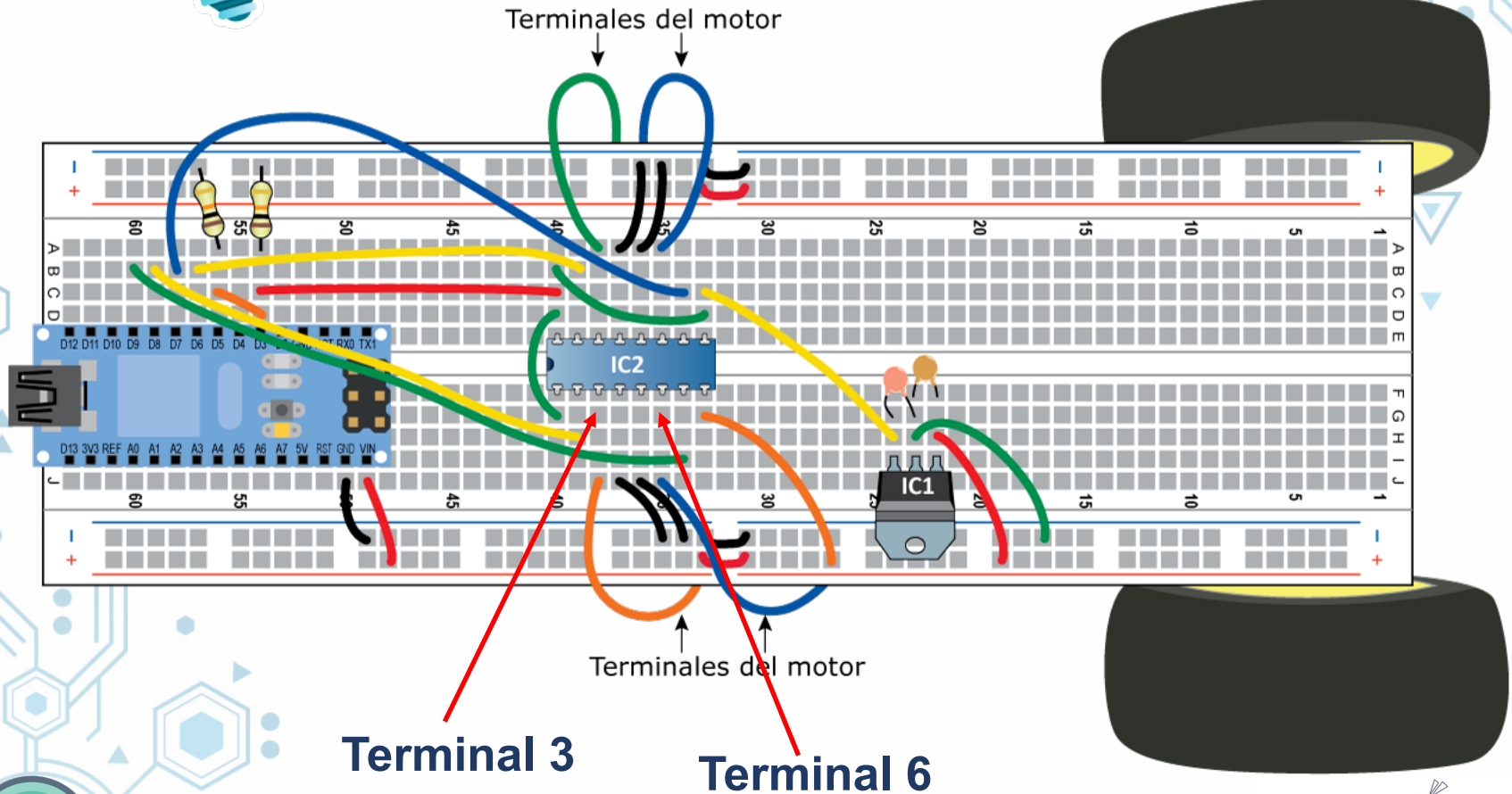

2 minutos


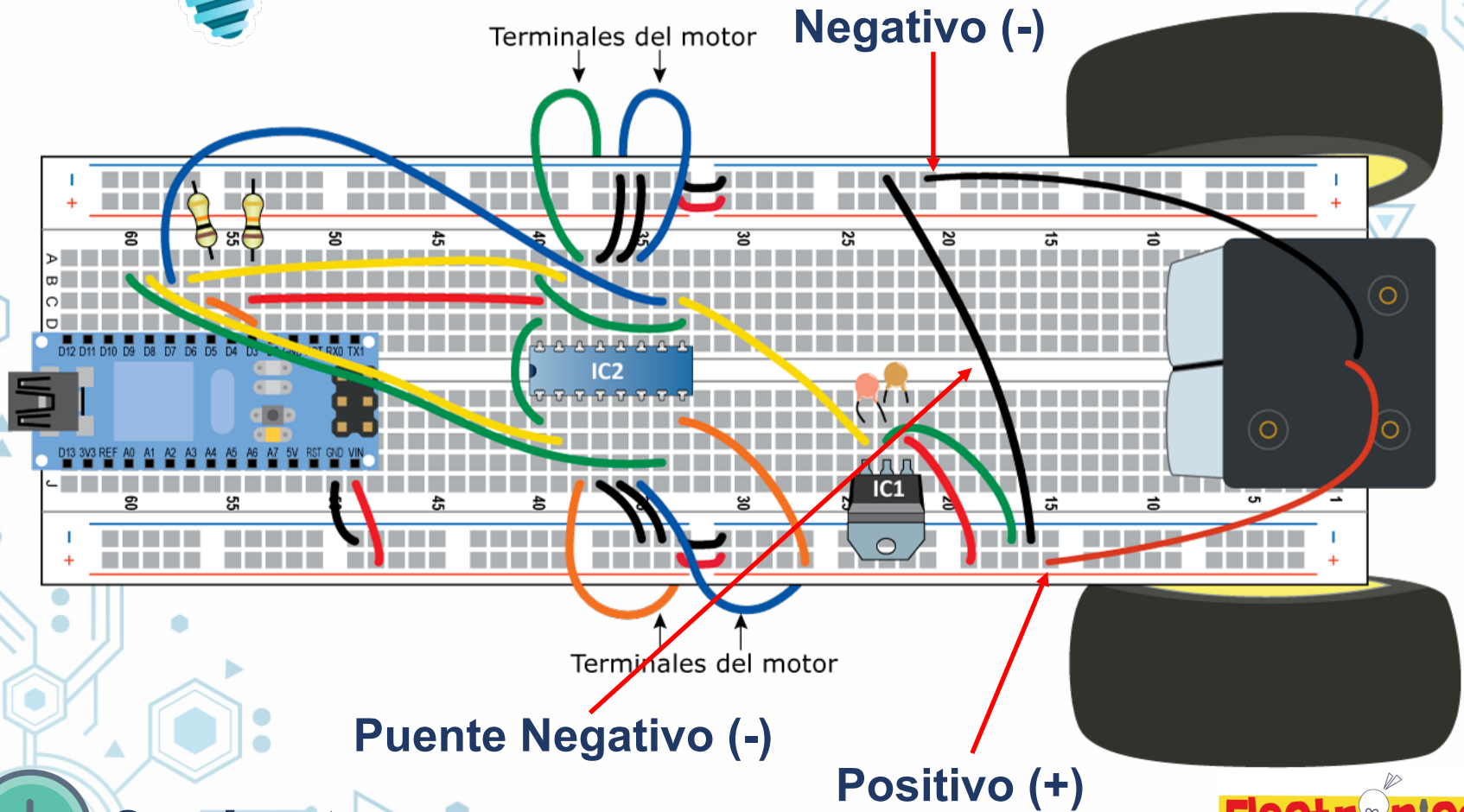
# Conecta el portapilas y el puente a negativo



2 minuto